

# 场效应晶体管及放大电路 习题

知识点1:

Ex-1. D

Ex-2. 耗尽 增强

Ex-3. N沟道增强型

Ex-4.  $V_{Th} > 0$   $V_{Th} < 0$

Ex-8. 场效应管预夹断  $\rightarrow$  饱和区


Ex-9. A

Ex-10. A

Ex-11.  $>$   $<$   $<$   $>$

知识点2:

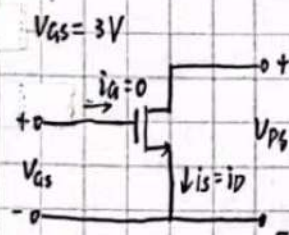Ex-1.  $V_t = 1V$   $k_n' \cdot \frac{W}{L} = 0.05 mA/V^2$   $V_T = 26mV$



临界条件是  $V_{GS} - V_t = 2V$

①  $V_{DS} = 1V < V_{GS} - V_t$   $\therefore$  处于放大区

$$i_D = k_n' \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$

$$= 0.05 \times (2 - \frac{1}{2}) = 0.075 mA$$


②  $V_{DS} = 4V > V_{GS} - V_t$   $\therefore$  处于饱和区

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0.05 \times 4 = 0.1 mA$$


Ex-2.  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$  D.

Ex-3.

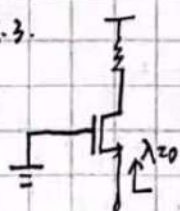

$$r_o = \frac{V_{GS}}{g_m V_{GS}} = \frac{1}{g_m}$$

小信号:

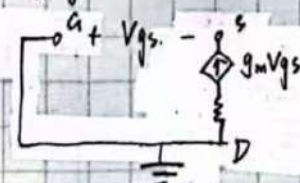


$r_o$

Ex-5. 饱和区 栅极和源极

知识点3:

Ex-1.

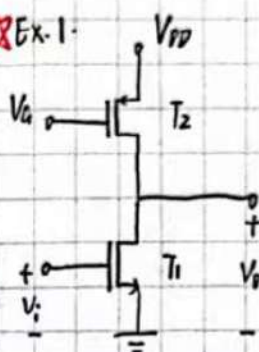


$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 1 \quad \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{1}{4}$$

$$\mu C_{ox} = 20 \mu A/V^2 \quad V_A = 50V$$


$$I_D = 200 \mu A$$

$$R_o; A_v$$

$$k_n' = \mu C_{ox} = 20 \mu A/V^2$$

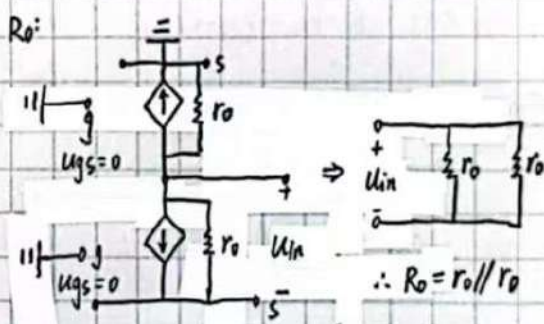

$A_v$ : 交流通路, 直流源  $V_G$  接地.

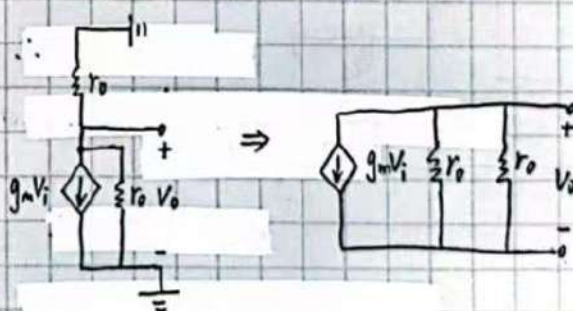


$$V_o = -g_m V_i \cdot (r_o // r_o)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_o = -g_m (r_o // r_o)$$



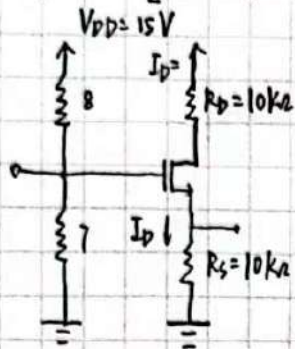Ex. 2.  $V_t = 1V$   $\frac{W}{L} = 5$   $\mu_n C_{ox} = 0.2 mA/V^2$  求  $I_D$ .



$$V_{GS} = 7-10I$$

$$\therefore I_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I = \frac{1}{2} \cdot (6-10I)^2$$

$$2I = (10I-6)^2$$

$$100I^2 - 120I + 36 = 2I$$

$$50I^2 - 61I + 18 = 0$$

$$I_1 = 0.72mA \quad I_2 = 0.5mA$$


检验饱和区:  $V_{GS} > V_t$  且  $V_{DS} > V_{GS} - V_t$ .

$$V_{DS} = 15 - 20I > 6 - 10I \quad I < 0.9mA$$


$$7 - 10I > 1 \quad I < 0.6mA$$

$$\therefore \text{取 } I_2 = 0.5mA \quad \text{故 } I_D = 0.5mA$$

Ex. 3.  $g_m = 0.9mS$

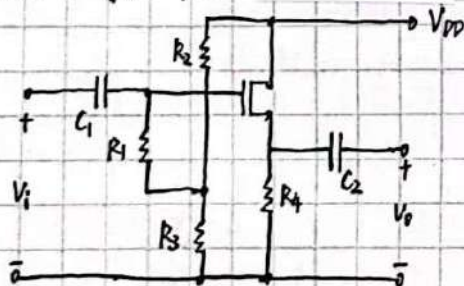


等效小信号:

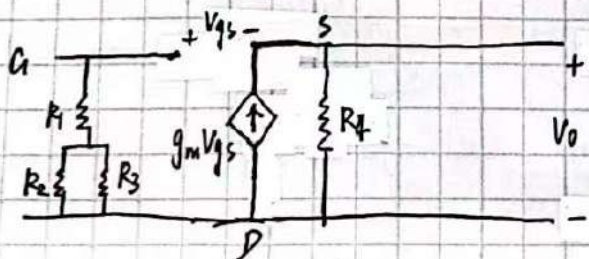

$$A_u = \frac{g_m V_{GS} R_4}{g_m V_{GS} R_4 + V_{GS}} = \frac{g_m R_4}{g_m R_4 + 1} \approx 0.92$$

$$R_i = R_1 + R_2 // R_3 \approx 2075k\Omega$$


$R_o$ :  $V_t$  量级

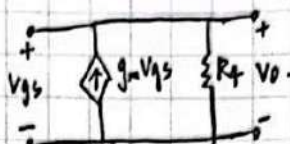

$$R_o = \frac{V_o}{\frac{V_o}{R_4} + g_m V_o} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R_4}} \approx 1.02k\Omega$$

Ex. 5.  $V_{th} = 0.5V$ ,  $\mu_n C_{ox} = 0.4mA/V^2$

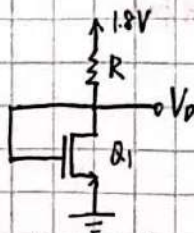$\frac{W}{L} = 4$ ,  $V_D = 0.7V$ , 求  $R$



解:  $k_n' = 0.4mA/V^2$

$$V_D = 1.8 - IR \quad \text{即求 } I_D$$

$$\therefore V_{GS} = V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$\therefore$  处于饱和区

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$


$$= \frac{1}{2} \times 0.4 \times 4 \times (0.7 - 0.5)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.6 \times 0.04 = 0.032mA$$


$$\therefore R = \frac{1.1V}{0.032mA} = 34.4k\Omega$$

Ex. 6.

放大器 (a):

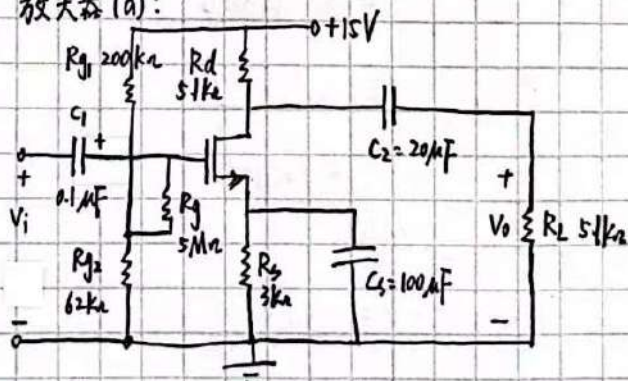

等效电路图:

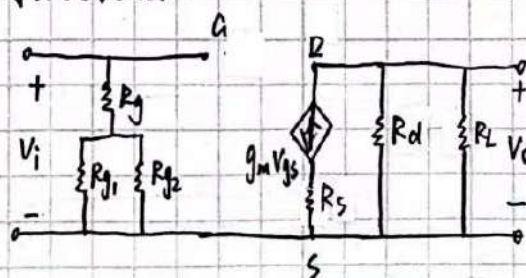





$$A_{u1} = \frac{-g_m V_{gs} (R_d // R_L)}{V_{gs}} = -g_m (R_d // R_L)$$

$$R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$$

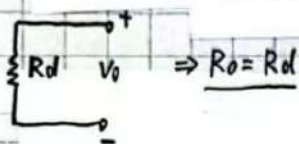
$$R_o: V_i = 0, V_{gs} = 0 \Rightarrow R_o = R_d$$



放大(b):

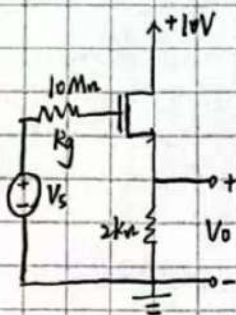

等效电路图:

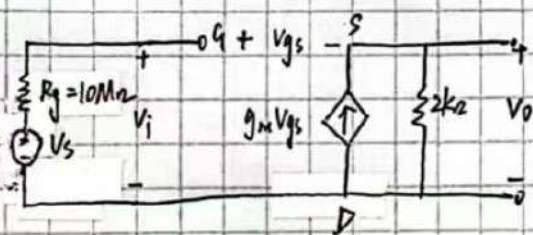

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} R}{V_{gs} + g_m V_{gs} R} = \frac{g_m R}{1 + g_m R}$$

$$R_i = \infty \text{ (开路)}$$

$$R_o = \frac{V_o}{g_m V_o + \frac{V_o}{R}} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R}}$$